

Lógica Reconfigurável

Código Sequencial

FOR-LOOP
WHILE-LOOP
WAIT

Tiago Piovesan Vendruscolo



Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do trabalho para fins não comerciais, desde que atribuam o devido crédito aos autores originais. [4.0 international](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

- Estrutura

```
optional_label: for parameter in range loop  
    sequential statements  
end loop label;
```


Exemplo:

```
Exemplo_FOR: FOR i IN 0 TO 10 LOOP  
               Q(i)  <=  Q(i+1);  
            END LOOP;
```


Comando EXIT para sair do loop durante a execução:

```
FOR i IN dado'RANGE LOOP  
    CASE dado(i) IS  
        WHEN '0' => faça algo;  
        WHEN OTHERS => EXIT;  
    END CASE;  
END LOOP;
```

 - Exercício 1: Projete e simule o registrador-deslocador abaixo (parametrizado), com entrada serial.



Aula sobre IF-THEN-ELSE

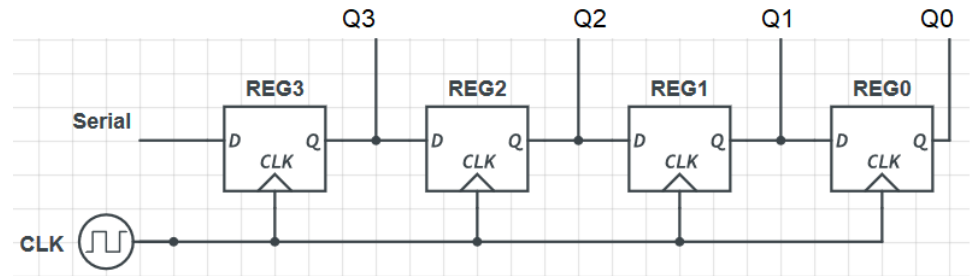

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY shiftreg1 IS
    PORT ( serial, clk :IN STD_LOGIC;
          Q           :BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0));
END shiftreg1;


ARCHITECTURE funcao OF shiftreg1 IS
BEGIN
    PROCESS (clk)
    BEGIN
        IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
            Q(0) <= Q(1);
            Q(1) <= Q(2);
            Q(2) <= Q(3);
            Q(3) <= serial;

        END IF;
    END PROCESS;
END funcao;
```

Comando FOR-LOOP

 Exercício 2: Com base no código de um Flip-Flop abaixo, faça um conjunto com 3 Flip-flops que funcionem de forma totalmente independente (incluindo clk e rst) utilizando o comando FOR-LOOP. Faça a simulação.

```
-----  
ENTITY flipflop IS  
  PORT ( d, clk, rst: IN STD_LOGIC;  
        q: OUT STD_LOGIC);  
END flipflop;  
-----  
  
ARCHITECTURE funcao OF flipflop IS  
  BEGIN  
    PROCESS (rst, clk)  
    BEGIN  
      IF (rst='1') THEN  
        q <= '0';  
      ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN  
        q <= d;  
      END IF;  
    END PROCESS;  
  END funcao;
```



FF do tipo D, com clock na borda de subida e sinal de reset assíncrono (quando rst = '1', a saída vai a zero).

- Estrutura

```
WHILE condition LOOP  
    sequential statements  
END LOOP;
```

```
while (I <= 3) loop  
    Z(I) <= '1';  
    I := I + 1;  
end loop;
```

VARIABLE



- Exercício 3: Faça um programa que tenha uma entrada (PORT) que varie de 0 a 7 e uma saída de 4 bits. O programa deve seguir a seguinte relação entre a entrada e a saída:
 - $A = 0; Z = 0001;$
 - $A = 1; Z = 0010;$
 - $A = 2; Z = 0100;$
 - $A = 3; Z = 1000;$
 - $A = 4 - 7; Z = 0000;$

- Estrutura: `wait until CLK'event and CLK='1';`

`wait until condition;`

`wait on signal_list;`

`wait for time;`

`wait;`

Não funciona no QUARTUS

Não é sintetizável, utilizado apenas para test benches.

- O comando WAIT UNTIL só pode ser usado:
 - Em PROCESS sem lista de sensibilidade;
 - Não pode ser usado em uma PROCEDURE chamado por um PROCESS com lista de sensibilidade.
 - Em uma FUNCTION;
 - Não pode ser usado em uma PROCEDURE chamado por uma FUNCTION.
 - Apenas um WAIT pode ser usado dentro de cada PROCESS.

- Exercício 4: Faça um programa que coloque na saída Z o valor “1111” quando a entrada A for ≥ 2 .
 - * O comando WAIT UNTIL irá “travar” o PROCESS até que a condição seja atendida.

- Exemplos de aplicações