

**Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Toledo**  
**Engenharia da Computação – COENC**

# **Lógica Reconfigurável**

# **GENERATE**

**Tiago Piovesan Vendruscolo**




Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do trabalho para fins não comerciais, desde que atribuam o devido crédito aos autores originais. [4.0 international](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

- Permite repetições em códigos concorrentes;
- A forma regular é FOR/GENERATE, sempre usando label e seguindo a sintaxe:

```
Label: FOR identificador IN range GENERATE  
      (atribuições concorrentes)  
END GENERATE label;
```

## ■ Gerador de paridade PAR


Fonte: (TOCCI; WIDMER; MOSS, 2011)

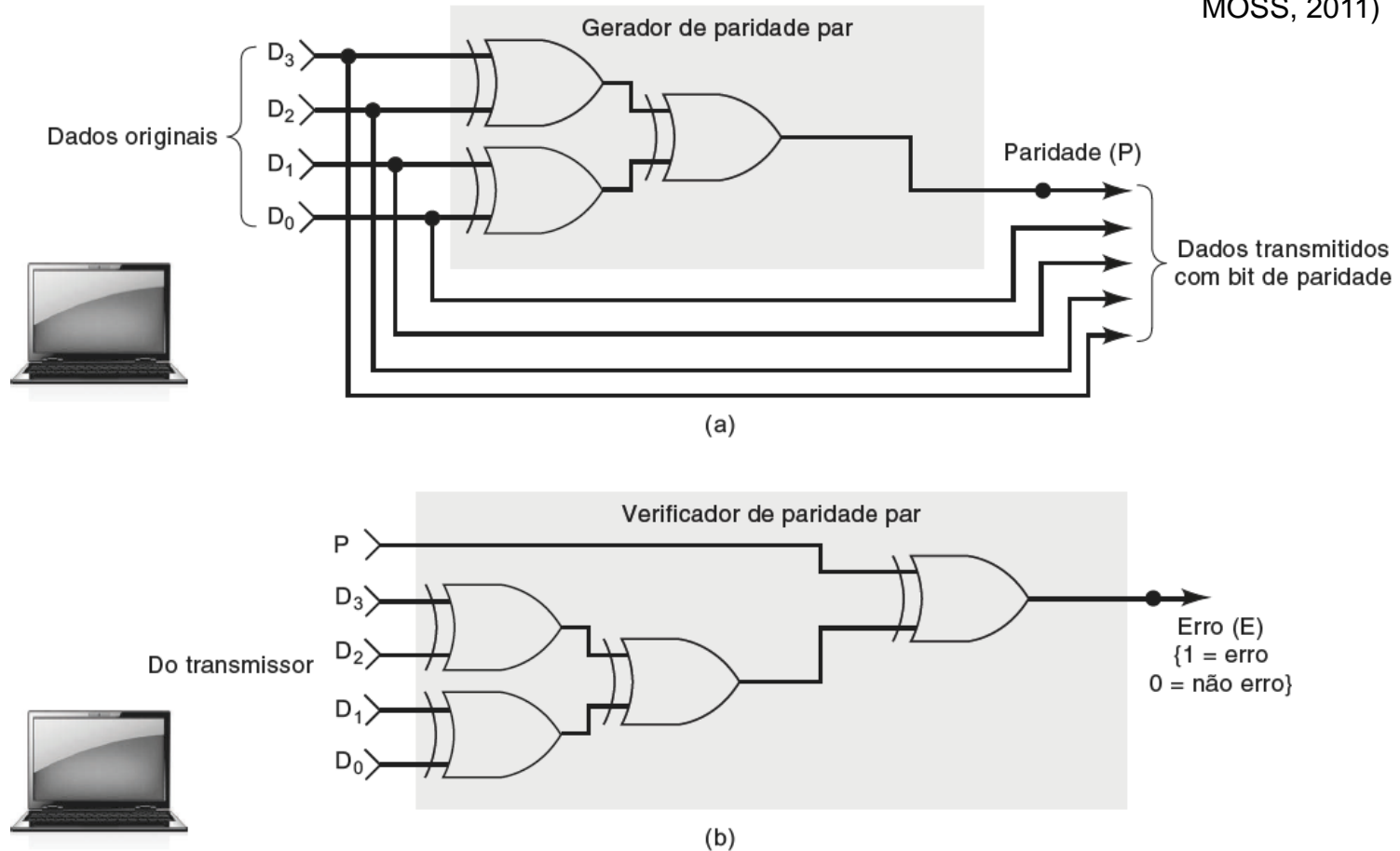

**FIGURA 4.25** Portas XOR utilizadas para implementar (a) um gerador de paridade e (b) um verificador de paridade para um sistema que usa paridade par.

- Gerador de paridade PAR

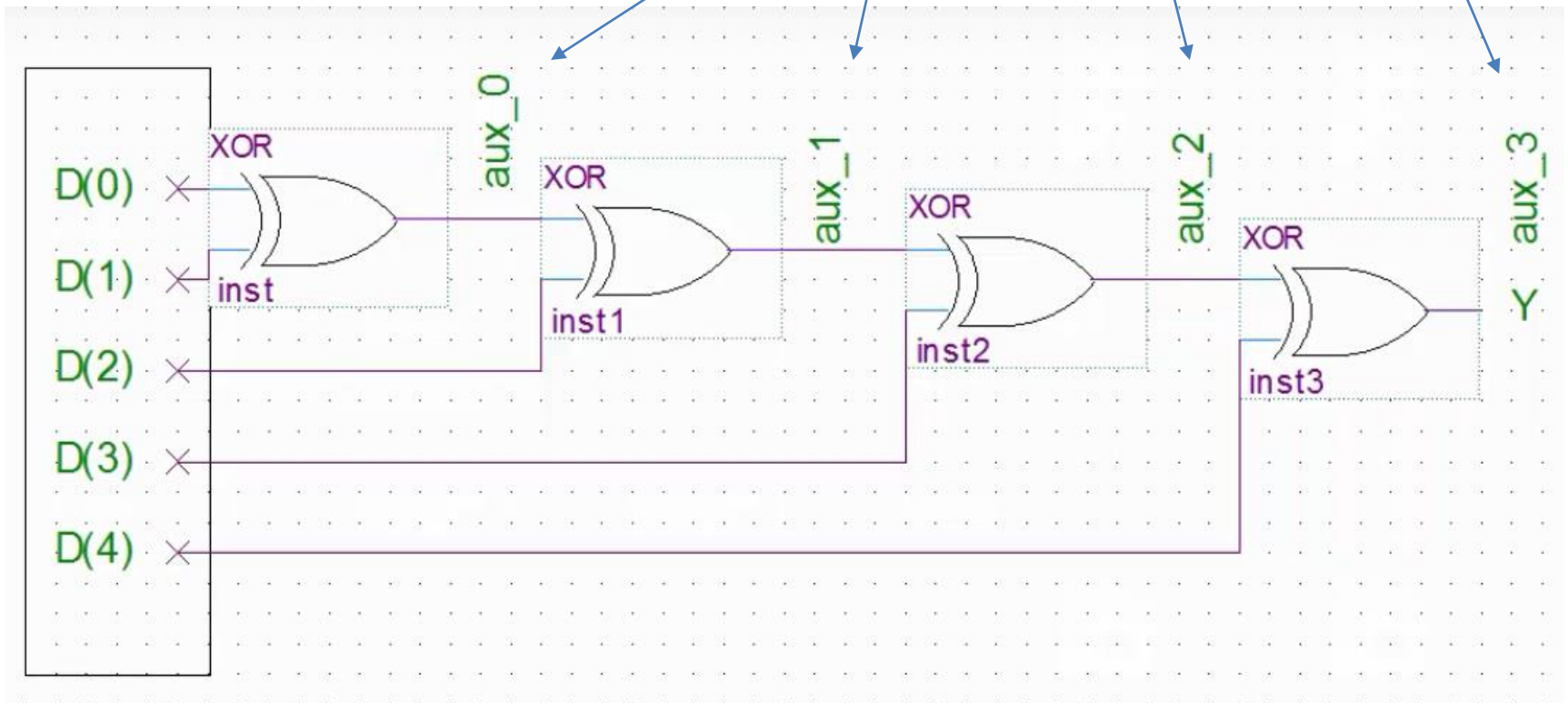Sinais auxiliares que serão gerados pelo código.




Façam o exemplo e analisem o RTL VIEWER


```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY paridade IS
PORT (D: IN BIT_VECTOR (0 TO 4);
      Y: OUT BIT);
END ENTITY;
```

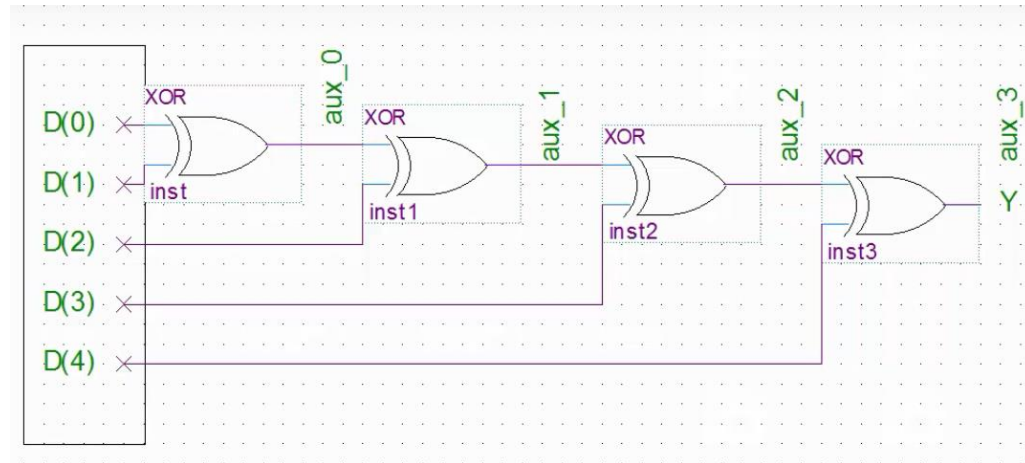
```
ARCHITECTURE funcao OF paridade IS
    SIGNAL aux: BIT_VECTOR (0 TO 3);
BEGIN
    aux(0) <= D(0) XOR D(1);
    GEN: FOR i IN 1 TO 3 GENERATE
        aux(i) <= D(i+1) XOR aux(i-1);
    END GENERATE GEN;
    y <= aux(3);
END ARCHITECTURE;
```




## Simulação:

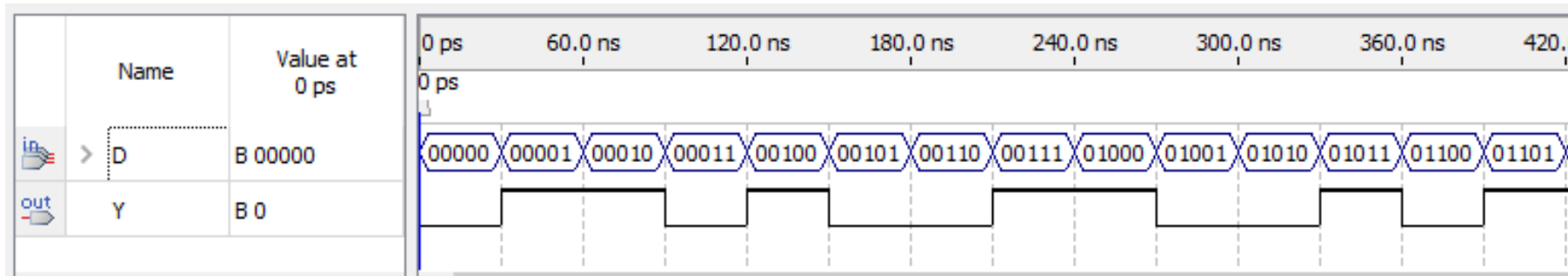

## RTL viewer:

 

## Exercício 1: Faça o circuito abaixo:

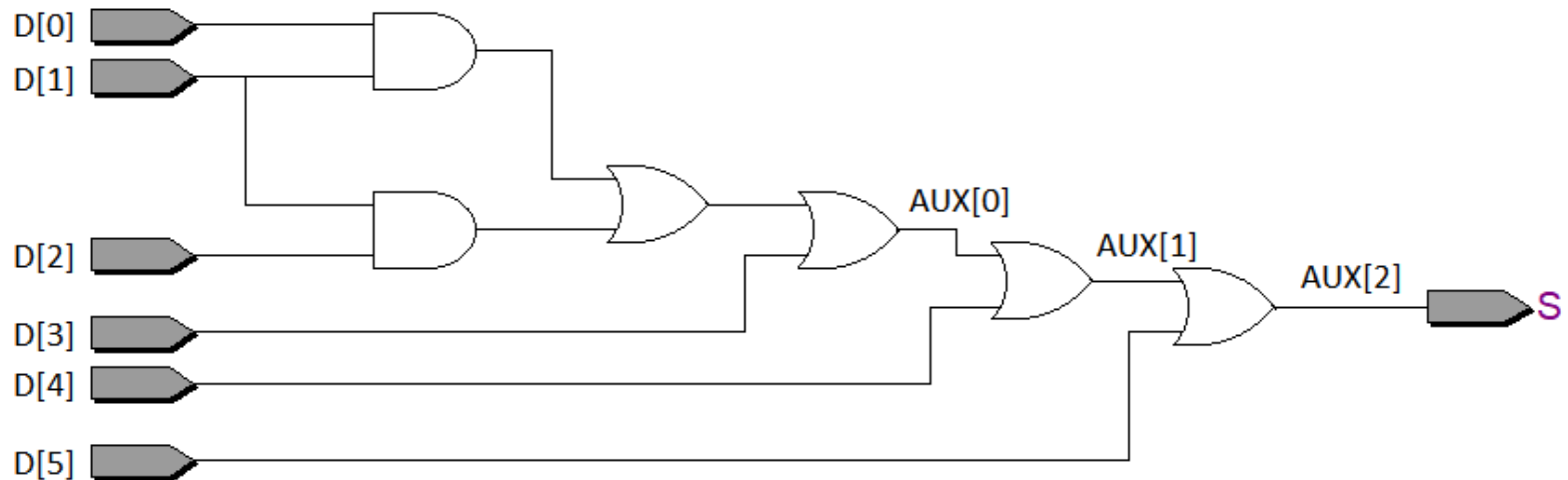


Exemplo  
Estrutura:

```

ENTITY paridade IS
PORT (D: IN BIT_VECTOR (0 TO 4);
      Y: OUT BIT);
END ENTITY;

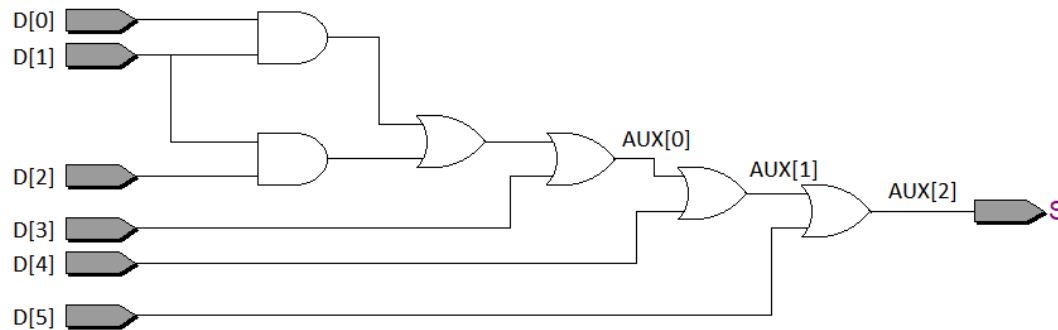ARCHITECTURE funcao OF paridade IS
    SIGNAL aux: BIT_VECTOR (0 TO 3);
BEGIN
    aux(0) <= D(0) XOR D(1);
    GEN: FOR i IN 1 TO 3 GENERATE
        aux(i) <= D(i+1) XOR aux(i-1);
    END GENERATE GEN;
    y <= aux(3);
END ARCHITECTURE;
    
```



```

ENTITY ex2 IS
PORT (D: IN STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 5);
      S: OUT STD_LOGIC);
END ex2;

-----
ARCHITECTURE funcao OF ex2 IS
Signal aux: std_logic_vector (0 to 2);
BEGIN
    aux(0) <= ((D(0) AND D(1)) OR (D(1) AND D(2))) OR D(3);

    GEN1: FOR i IN 1 TO 2 GENERATE

        aux(i) <= aux(i-1) OR D(i+3);

    END GENERATE GEN1;
    S <= aux(2);
END funcao;

```



```
-----  
SIGNAL a, b, x: BIT_VECTOR(7 DOWNT0 0);  
-----  
gen: FOR i IN 0 TO 7 GENERATE  
    x(i) <= a(i) XOR b(7-i);  
END GENERATE;  
-----  
gen: FOR i IN a'RANGE GENERATE  
    x(i) <= a(i) XOR b(7-i);  
END GENERATE;  
-----  
gen: FOR i IN a'REVERSE_RANGE GENERATE  
    x(i) <= a(i) XOR b(7-i);  
END GENERATE;  
-----
```

Mais atributos na aula 4



```
-----  
SIGNAL a, b, x, y: BIT_VECTOR(3 DOWNT0 0);
```

```
SIGNAL z: INTEGER RANGE 0 TO 7;  
-----
```

```
OK: FOR i IN x'RANGE GENERATE
```

```
    x(i) <= '1' WHEN (a(i) AND b(i)) = '1' ELSE '0';
```

```
END GENERATE;  
-----
```

```
NotOK: FOR i IN y'LOW TO y'HIGH GENERATE
```

```
    y <= "1111" WHEN (a(i) AND b(i)) = '1' ELSE  
        "0000";
```

```
END GENERATE;  
-----
```

ERRO! Faltou o índice

Deve obedecer uma condição para ser executado:

```
Label: IF condition GENERATE  
      [Atribuições concorrentes]  
END GENERATE label;
```

Exemplo:

```
LIBRARY IEEE;  
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
  
ENTITY exemplo IS  
  GENERIC (TESTE : INTEGER := 0);  
  -- 0 = Não executa teste do código  
  -- 1 = Executa teste do código  
  PORT(D: IN INTEGER RANGE 0 to 7;  
        Y: OUT STD_LOGIC);  
END ENTITY;  
  
ARCHITECTURE funcao OF exemplo IS  
  
  BEGIN  
    label_if : IF TESTE = 1 GENERATE  
      -- Código concorrente  
    END GENERATE label_if;  
  END;
```

O objeto “teste” deve ser estático

- É possível usar IF/GENERATE dentro de FOR/GENERATE e vice-versa:

```
Label1: FOR identificador IN range GENERATE
...
      Label2: IF condicao GENERATE
                [atribuições concorrentes]
      END GENERATE label2;
END GENERATE label1;
```

- Na forma IF/GENERATE, não é permitido usar ELSE.
- Nota: GENERATE é muito utilizado com COMPONENT.
  - *Registradores.*


Exercício: Faça um código que tenha uma entrada e uma saída de 4 bits. A saída deve ser igual à entrada, com exceção do bit mais significativo que deve ser sempre '0'.

```
ENTITY condicional IS
PORT (input: IN BIT_VECTOR (3 downto 0);
      output: OUT BIT_VECTOR (3 downto 0));
END ENTITY;

ARCHITECTURE funcao OF condicional IS
BEGIN
  GEN1: FOR i IN 3 DOWNTO 0 GENERATE
    GEN2: IF i = 3 GENERATE
      output(i) <= '0';
    END GENERATE GEN2;


    GEN3: IF i /= 3 GENERATE
      output(i) <= input(i);
    END GENERATE GEN3;
  END GENERATE GEN1;
END ARCHITECTURE;
```

# GENERATE CONDICIONAL

 
 
# Exercício

- Escreva dois códigos em VHDL para um conversor de código binário para código Gray de 4 bits:
  - Usando GENERATE condicional;
  - Usando GENERATE incondicional.



Saída em código Gray

Binary				Gray Code			
$b_3$	$b_2$	$b_1$	$b_0$	$g_3$	$g_2$	$g_1$	$g_0$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0

- Grave na FPGA usando SW[0-3] como entrada e LED[0-3] como saída.

## ■ GENERATE Condicional

```
ENTITY codigo_gray IS
PORT (input: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);
      output: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0));
END codigo_gray;
-----
ARCHITECTURE funcao OF codigo_gray IS
BEGIN
-- GENERATE CONDICIONAL --

    GEN1: FOR i IN 3 DOWNT0 0 GENERATE

        GEN2: IF i = 3 GENERATE
            output(i) <= input(i);
        END GENERATE GEN2;

        GEN3: IF i /=3 GENERATE
            output(i) <= input(i) XOR input(i+1);
        END GENERATE GEN3;
    END GENERATE GEN1;

END funcao;
```



- GENERATE Incondicional

```
ENTITY codigo_gray IS
PORT (input: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);
      output: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0));
END codigo_gray;
-----
ARCHITECTURE funcao OF codigo_gray IS
BEGIN
-- GENERATE INCONDICIONAL --
  output(3) <= input(3);

  GEN1: FOR i IN 2 DOWNT0 0 GENERATE

      output(i) <= input(i) XOR input(i+1);

  END GENERATE GEN1;

END funcao;
```

É possível gerar um código sequencial dentro do GENERATE com o uso do PROCESS.

```
GEN: for i in d'range generate  
    PROCESS (X)  
        BEGIN  
            --Código sequencial  
        END PROCESS;  
    END generate GEN;
```

- Trabalho 1

- PEDRONI, Volnei A. Eletrônica Digital Moderna e VHDL. 1. ed. Campus. 2010, 648 p. ISBN 8535234659
- TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. Sistemas digitais : princípios e aplicações. 11. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. ISBN 978-85-7605-922-6