


Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Toledo
Engenharia da Computação – COENC

Lógica Reconfigurável

Código Sequencial

IF-THEN-ELSE

Tiago Piovesan Vendruscolo

 

Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do trabalho para fins não comerciais, desde que atribuam o devido crédito aos autores originais. [4.0 international](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

- O código VHDL sempre é executado de forma concorrente. Para o código ser executado de forma sequencial, o código deve ser inserido dentro de uma estrutura que force o seu processamento de forma sequencial. Essa estrutura é chamada de **PROCESS**.
- PROCESS é utilizado sempre dentro da arquitetura.
- Dentro do PROCESS são executados os seguintes comandos sequenciais:
 - IF-THEN-ELSE;
 - CASE-WHEN;
 - FOR-LOOP;
 - WHILE-LOOP;
 - WAIT (a partir do VHDL 2008).

▪ Estrutura do PROCESS

Pode utilizar um nome para cada PROCESS
Ex: Label : PROCESS (a)

```
entity cod_sequencial is
port (a,b : IN std_logic;
      c,d: OUT std_logic);
end cod_sequencial;
```

```
architecture exemplo of cod_sequencial is
begin
```

```
    PROCESS (a)
        variable x: std_logic:= '1';
    begin
        if (a='1' and a'event) then
            (código)
        else
            (código)
        end if;
        c <= x;
```

```
    end PROCESS;
end exemplo;
```

Lista de sensibilidade, pode conter vários objetos.

Borda de subida (muito utilizado para controle de processos usando clock.

Final do PROCESS

▪ Estrutura do PROCESS

```
entity cod_sequencial is
port (a,b : IN std_logic;
      c,d: OUT std_logic);
end cod_sequencial;
```

```
architecture exemplo of cod_sequencial is
begin
  PROCESS (a)
    variable x: std_logic:= '1';
  begin
    if (a='1' and a'event) then
      x:= a AND B;
    else
      x:= a XOR B;
    end if;
    c <= x;
  end PROCESS;
end exemplo;
```

A variável x é local, existe apenas dentro desse process.

É necessário passar o valor da VARIABLE (local) x para um SIGNAL ou PORT (globais) antes de fechar o PROCESS.

<= Atribui o valor a um SIGNAL ou PORT.
:= Atribui o valor a uma VARIABLE.

▪ Comando WAIT UNTIL

```
entity wait_until is
    port ( d, clk : in  std_logic;
           q      : out std_logic);
end wait_until;

architecture funcao of wait_until is
begin
    process
    begin
        wait until clk'event and clk='1';
        q<=d;
    end process;
end funcao;
```

O Uso de WAIT UNTIL especifica implicitamente que somente o clk faz parte da lista de sensibilização.

São equivalentes

```
process (clk)
begin
    if (clk'event and clk='1') then
```

Todas as sentenças abaixo são sintetizáveis e equivalentes:

Detecção de subida de clock:

```
IF (clk'EVENT AND clk = '1') ...  
IF (NOT clk'STABLE AND clk = '1') ...  
WAIT UNTIL (clk'EVENT AND clk = '1');  
IF RISING_EDGE (clk) ...
```

Detecção de descida de clock:

```
IF (clk'EVENT AND clk = '0') ...  
IF (NOT clk'STABLE AND clk = '0') ...  
WAIT UNTIL (clk'EVENT AND clk = '0');  
IF FALLING_EDGE (clk) ...
```

- Para efeitos de síntese de circuitos, WAIT UNTIL somente pode ser usado se ele for a primeira atribuição do processo
- Na verdade, 'EVENT é redundante no comando WAIT UNTIL e portanto poderíamos simplificar para:

WAIT UNTIL clk='1';

o que se refere ao sinal clk se tornar igual a “1”

- Entretanto, algumas ferramentas de síntese de circuitos a partir de VHDL exigem a inclusão do atributo “EVENT”

```
IF (NOT clk'STABLE AND clk = '1') ...
```

- Estrutura do IF-THEN-ELSE

```
process (A, controle)
begin
    if controle='1' then
        if A>3 then
            B<=1;
        else
            B<=5;
        end if;
    else
        B<=0;
    end if;
end process;
```

- A sequencia indica a prioridade nos testes das opções:

```
if x='1' then
    A := 0;
end if;
if y='1' then
    A := 2;
end if;
```

< Equivalentes >

```
if x='1' then
    A := 0;
elsif y='1' then
    A:= 2;
end if;
```


- Uso do RESET:
 - Reset Assíncrono: Reseta os registradores independente do clock.

```
PROCESS (clk, rst)
BEGIN
    IF (rst='1') THEN
        registrador <= '0';
    ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
        --
        --código sequencial
        --
    END IF;
END PROCESS;
```

Para funcionar de forma assíncrona, o sinal “rst” deve estar na lista de sensibilidade

- Uso do RESET:
 - Reset Síncrono: Reseta os registradores obedecendo o clock.

```
PROCESS (clk)
BEGIN
    IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
        IF (rst='1') THEN
            registrador <= '0';
        ELSE
            --
            --código sequencial
            --
        END IF;
    END IF;
END PROCESS;
```

Nesse caso, apenas o clock entra na lista de sensibilidade.

Comando IF-THEN-ELSE

- Exercício 1: Projete um FF do tipo D, com clock na borda de subida e sinal de reset assíncrono (quando rst = '1', a saída vai a zero).


```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

-----

ENTITY flipflop IS
PORT ( d, clk, rst: IN STD_LOGIC;
      q: OUT STD_LOGIC);
END flipflop;


-----

 ARCHITECTURE behavior OF flipflop IS
BEGIN
PROCESS (rst, clk)
BEGIN
    IF (rst='1') THEN
        q <= '0';
    ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
        q <= d;
    END IF;
END PROCESS;
END behavior;
```



Cada vez que rst e clk mudam, o código dentro do PROCESS é executado.

- Exercício 2: Projete o circuito proposto abaixo:
 - Flip-flop tipo D com clk na borda de subida, em conjunto com uma porta NAND na entrada.


 


Comando IF-THEN-ELSE

```
ENTITY exercicio1 IS
    PORT ( a, b, clk: IN std_logic;
           q: OUT std_logic);
END exercicio1;


-----

ARCHITECTURE funcao OF exercicio1 IS
    SIGNAL temp : std_logic;
BEGIN
    temp <= a NAND b;
    PROCESS (clk)
    BEGIN
        IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
            q<=temp;
        END IF;
    END PROCESS;
END funcao;
```

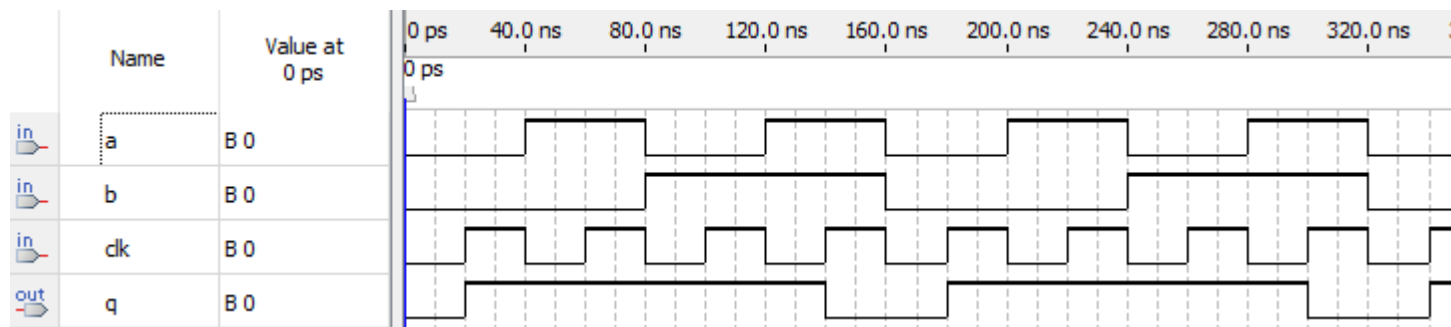 

Comando IF-THEN-ELSE

 - Exercício 3: Projete e simule o circuito somador – comparador com registrador abaixo:




- Dica: Aula sobre o comando WHEN-ELSE.

Comando IF-THEN-ELSE



```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY reg_comp_add IS
    PORT (clk: IN STD_LOGIC;
          a, b: IN INTEGER RANGE 0 to 7;
          reg_comp: OUT STD_LOGIC;
          reg_sum: OUT INTEGER RANGE 0 TO 15);
END reg_comp_add;
```

```
ARCHITECTURE funcao of reg_comp_add IS
    SIGNAL comp: STD_LOGIC;
    SIGNAL sum: INTEGER RANGE 0 TO 15;
BEGIN
    comp <= '1' WHEN a>b ELSE '0';
    sum <= a + b;
    PROCESS (clk)
    BEGIN
        IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
            reg_comp<=comp;
            reg_sum<=sum;
        END IF;
    END PROCESS;
END funcao;
```

 

Comando IF-THEN-ELSE

Simulação no tempo

  

Comando IF-THEN-ELSE

- Exemplo: Comparação utilizando BOOLEAN

```
ENTITY comp IS
    PORT (A, B: IN STD_LOGIC;
          IGUAL: OUT STD_LOGIC;
          IGUAL_B: OUT BOOLEAN);
END comp;


ARCHITECTURE funcao of comp IS
    SIGNAL COMPARACAO: BOOLEAN;
BEGIN
    PROCESS (A, B)
    BEGIN
        COMPARACAO <= (A = B);
        IGUAL_B <= (A = B);
        IF COMPARACAO THEN
            IGUAL <= '1';
        ELSE
            IGUAL <= '0';
        END IF;
    END PROCESS;
END funcao;
```

IGUAL_B: BUFFER BOOLEAN

O que fazer caso queira utilizar diretamente "IGUAL_B"?

Comando IF-THEN-ELSE

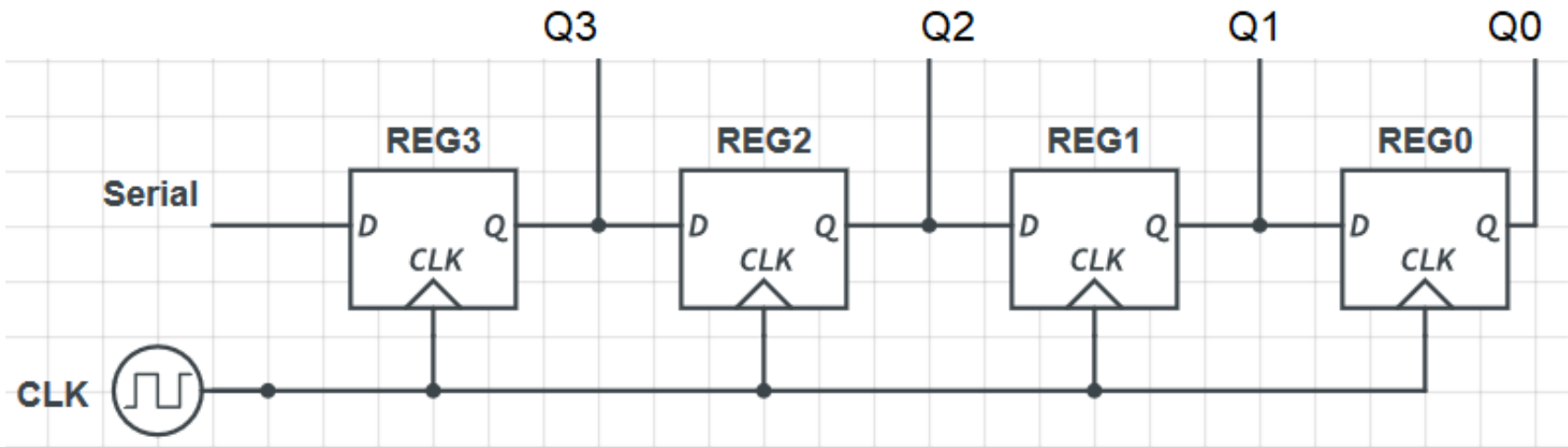- Exercício 4: Projete e implemente na FPGA o registrador-deslocador abaixo, com entrada serial.



- Utilizar como entrada serial: KEY [0], para clk: KEY [1] e para saída paralela[Q0-3]: LED[0-3].

Comando IF-THEN-ELSE

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY shiftreg1 IS
    PORT ( serial, clk :IN STD_LOGIC;
          Q           :BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0));
END shiftreg1;

ARCHITECTURE funcao OF shiftreg1 IS
BEGIN
    PROCESS (clk)
    BEGIN
        IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
            Q(0) <= Q(1);
            Q(1) <= Q(2);
            Q(2) <= Q(3);
            Q(3) <= serial;

        END IF;
    END PROCESS;
END funcao;
```

BUFFER: Utilizado quando um sinal de saída precisa ser lido internamente.

- Códigos sequenciais: CASE - WHEN